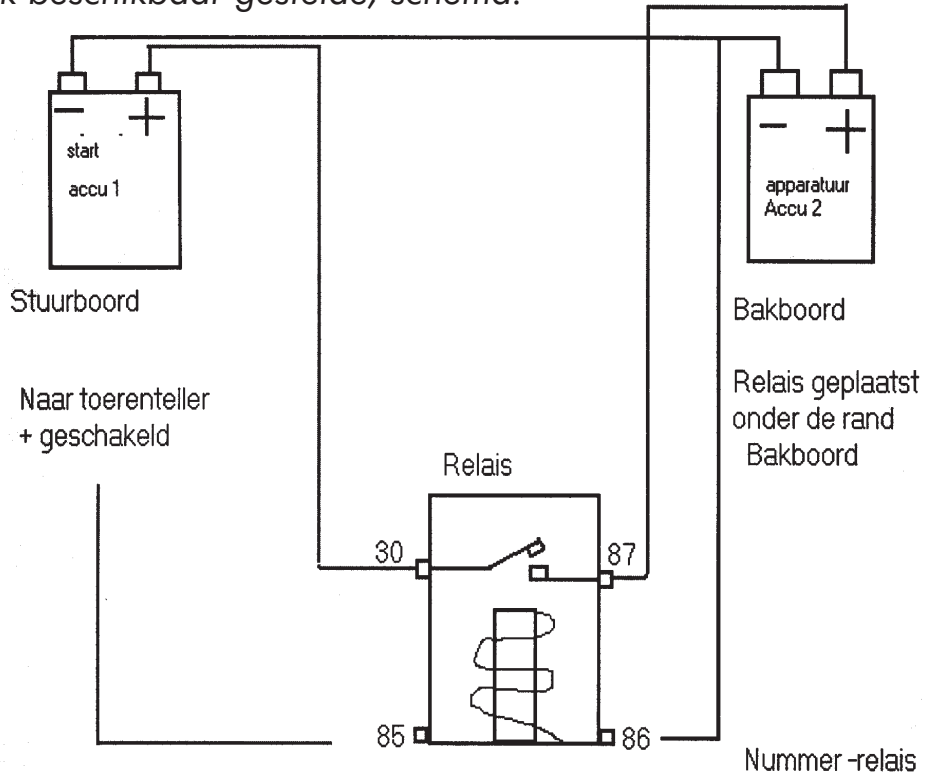


## Aansluitschema voor 2 accu's aan boord.

Onderstaand aansluitschema wordt in alle Sea-Hunters 540 gebruikt om de beide accu's zonder dure en grote schakelaars tijdens het varen oplaadbaar te maken. Al wat u nodig heeft is een relais, wat degelijk elektriciteitsdraad en onderstaand, door Aad Pronk beschikbaar gestelde, schema.



Contactpunt 85 gaat op het schema naar de + van de toerenteller. Als u geen toerenteller heeft, kan je die draad ook gewoon bij op het contact zetten. Zolang je deze draad maar aansluit op een zodanige manier dat er enkel spanning op komt als het contact AAN staat. Als de motor niet loopt, zijn de accu's van elkaar gescheiden. Als de motor loopt, worden ze beiden gevoed door de laadstroom van de motor.

30 naar + start accu

87 naar + apparatuur accu

86 naar - apparatuur accu

85 naar toerenteller +